

Tutorial for Week 9 - Answers

Ben Weston

December 11, 2020

2. (a) $S = (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$ where S is the output of the circuit. Therefore, $S = 0$.
- (b) As above the DNF is: $(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$
- (c)

$$\begin{aligned} S &= (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\ &= (P \wedge ((Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge \neg R))) \\ &= (P \wedge ((Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge (R \vee \neg R)))) \\ &= (P \wedge ((Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge 1))) \\ &= (P \wedge ((Q \wedge R) \vee \neg Q)) \\ &= (P \wedge ((\neg Q \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R))) \\ &= (P \wedge (1 \wedge (\neg Q \vee R))) \\ &= (P \wedge (\neg Q \vee R)) \end{aligned}$$